



# Projetando um DAC para RaspberryPi

---

**Live 11** – Amplificador Pt. 2

**Valeu  
apoiaadores!**

Alexandre

Alex G.

Beatriz

Cássio

Digão

Edson

Emanuel

Erik

Henrique


Leonardo B.

Leonardo C.

Luiz

Rogério

# Na live passada...

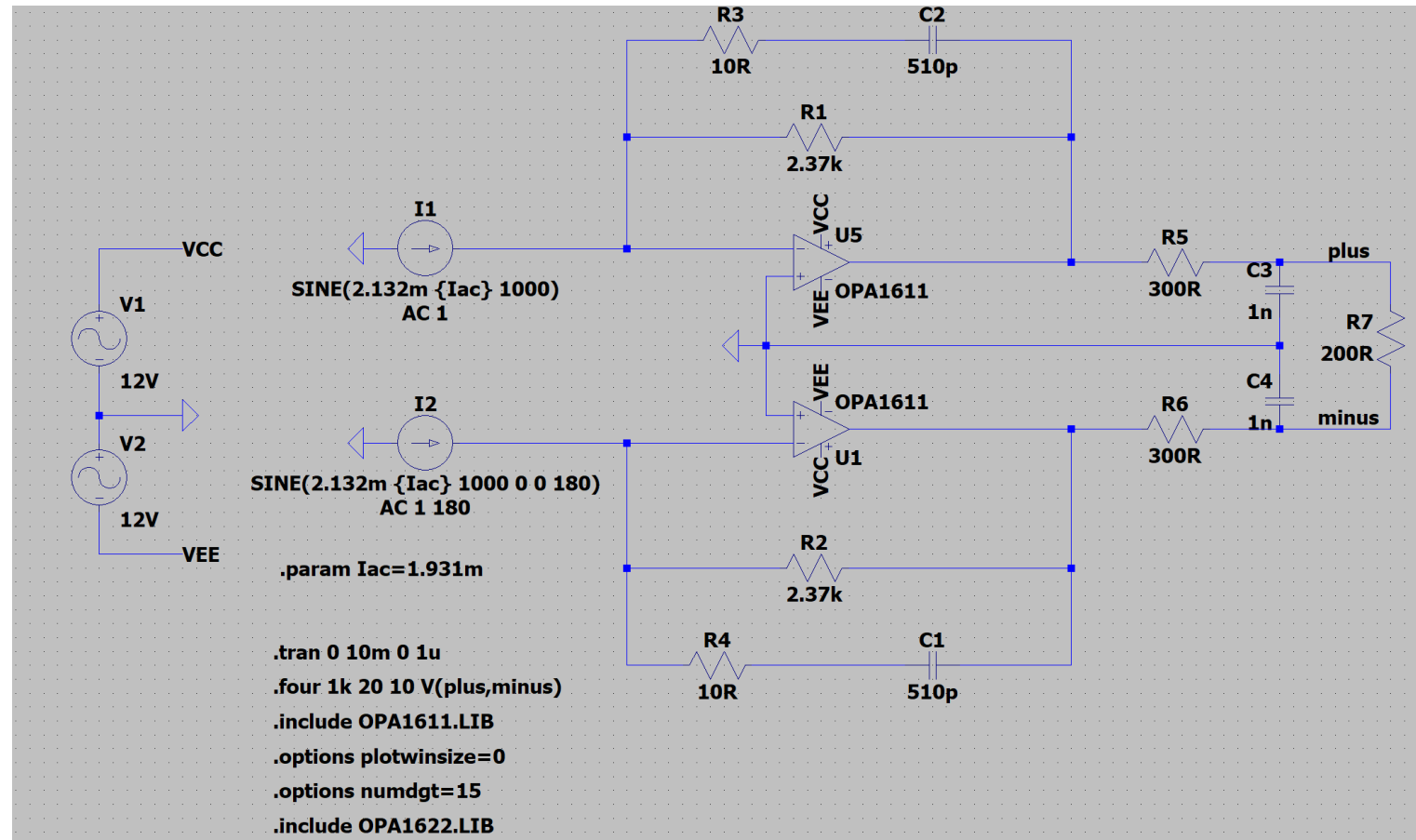

# Alguns pontos esquecidos



Corrente de offset



Falta de um estágio de saída com capacidade de corrente

# Revisitando a App Note da TI

