

## Projetando um DAC para RaspberryPi

Live 14 - Alimentação Pt. 1

# Valeu apoiadores!

Alexandre

Alex G.

Beatriz

Cássio

Digão

Edson

Emanuel

Erik

Henrique

Leonardo B.

Leonardo C.


Luiz

Rogério

#### Sorteios KZ ZS10 Pro 2 (Reloaded)

- Aberto
  - KZ ZS10 Pro 2 + Camiseta Amplificou Direito
  - Regra: Comentário no LIVE de HOJE!
  - Sorteio na próxima LIVE a combinar
  - Corte (Data da live 1) dia
  - Todos apoiadores acima do nível Técnico já participam

# Fonte de Alimentação

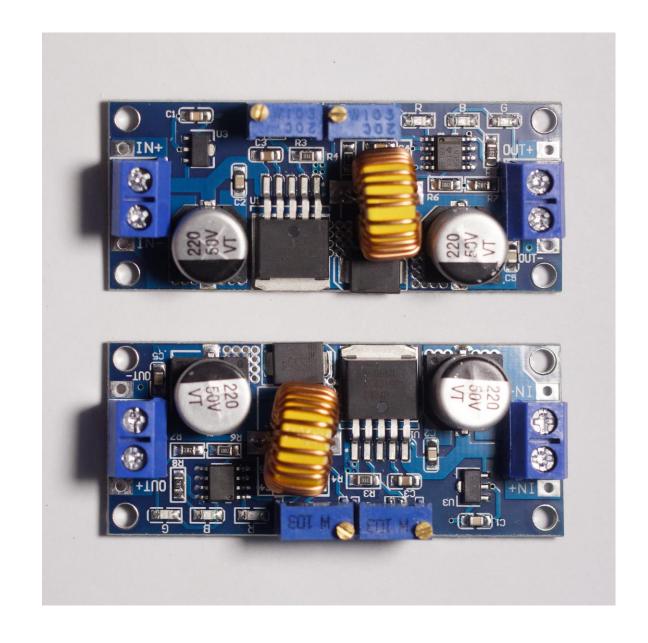


#### **Objetivo**

 Alimentar nossos circuitos de DAC e Amplificador
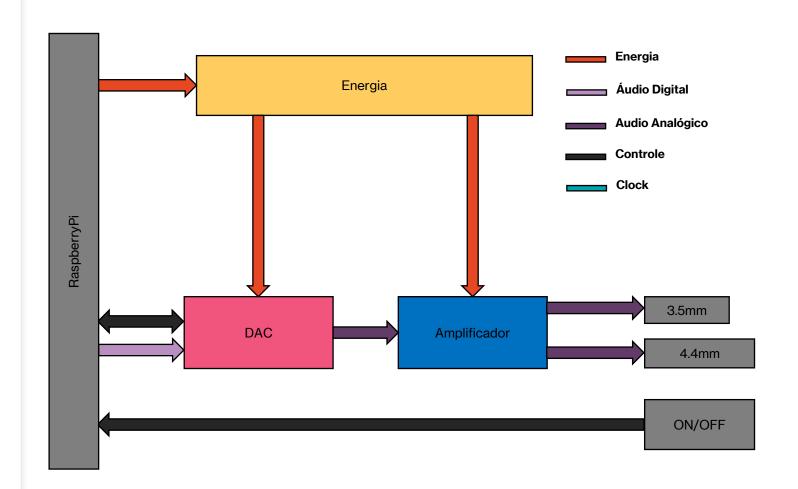
#### Requisitos

- Estabilidade da tensão
- Capacidade de corrente
- Baixo ruído
- Sequenciamento correto




### Lembrando nossa spec

Tensões de entrada vindas da RaspberryPi (requisito)

Iten	Descrição	Requisito	Prioridade	Justificativa
1	Tamanho	65 x 56.5mm	Referência	Norma
2	Entrada áudio	I2S – SCK, WS e SD	Obrigatório	Compatibilidade com RPi
3	Saída SE - Conector	3.5mm TRS	Obrigatório	Conectividade
4	Saída DIFF - Conector	4.4mm Pentaconn	Obrigatório	Conectividade
5	Potência de Saída	150mW RMS	Obrigatório	Fones target
6	Entrada energia	5V – 500mA 3.3V – 500mA	Referência	Compatibilidade com fontes de mercado p/ RPi


#### Reguladores de Tensão Lineares

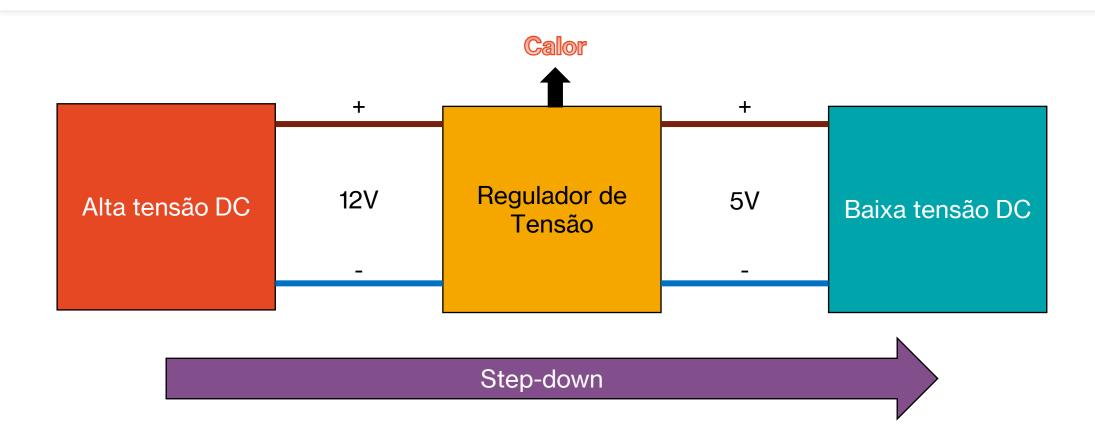


#### **Reguladores Lineares**

- Vantagens
  - Simples de projetar (+ poucos componentes)
  - Baixo ruído
  - Reação rápida a variações na carga
- Desvantagens
  - Eficiência menor (comparada a DC-DC)
  - Apenas abaixam tensão
  - Podem dissipar bastante calor

#### Reguladores Chaveados (DC-DC)

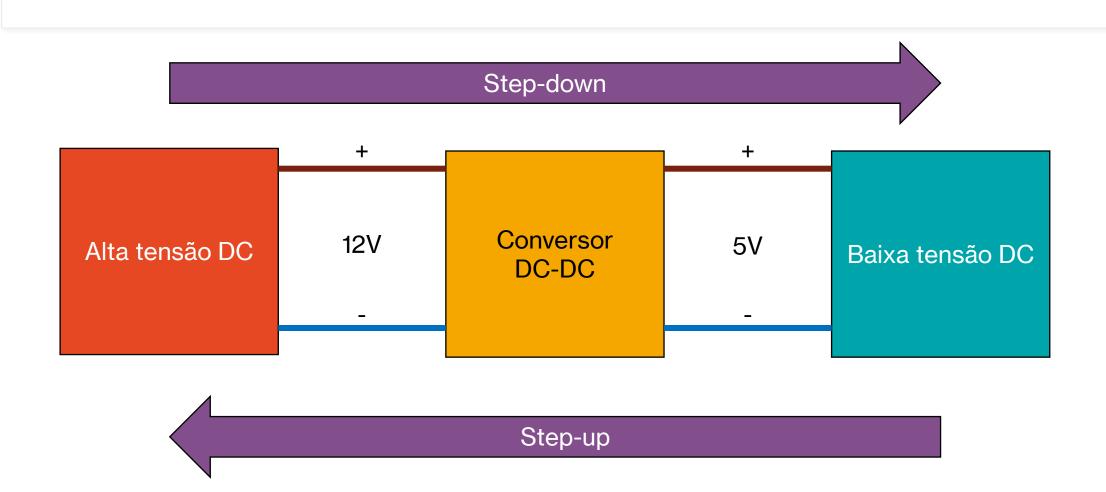
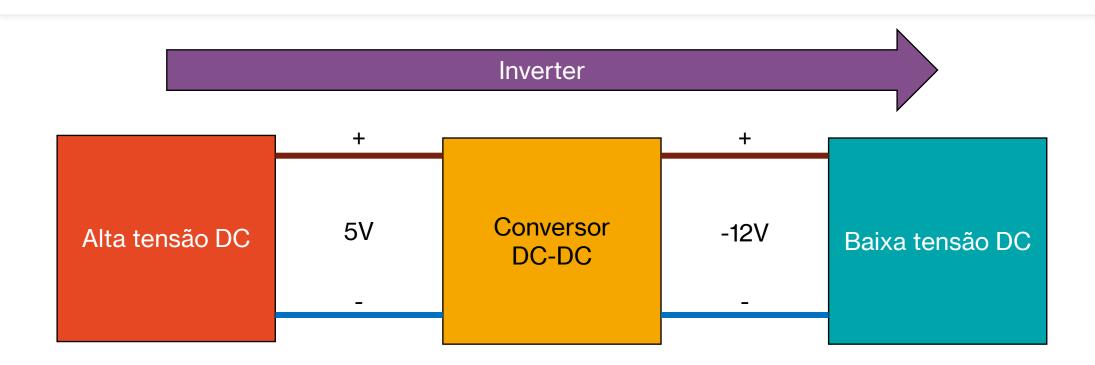
#### Reguladores DC-DC inversores (chaveados)



#### **Reguladores Chaveados**

- Vantagens
  - Alta eficiência
  - Versatilidade
  - Correntes de saída maiores
- Desvantagens
  - Mais complexos de projetar (+ componentes)
  - Ruído de chaveamento
  - Resposta a transiente

#### Metodologia

- Tomamos nota de todas as tensões que precisamos
- Requisitos de corrente para cada tensão
- Escolha de topologia
  - Tensões exclusivamente analógicas → Reguladores lineares
  - Tensões exclusivamente digitais → Reguladores chaveados
  - Podemos usar reguladores chaveados para subir tensão e lineares para reduzir o ruído
- Escolha dos componentes

